

Introdução a Sistemas Digitais


- Projeto Parte de Controle e Parte Operativa
- Descrição em linguagem de hardware RTL
- Implementação SERIAL x PARALELA

Parte Operativa – Parte de Controle

Aula

9

Descrição a nível de transferencia entre registradores (RTL)

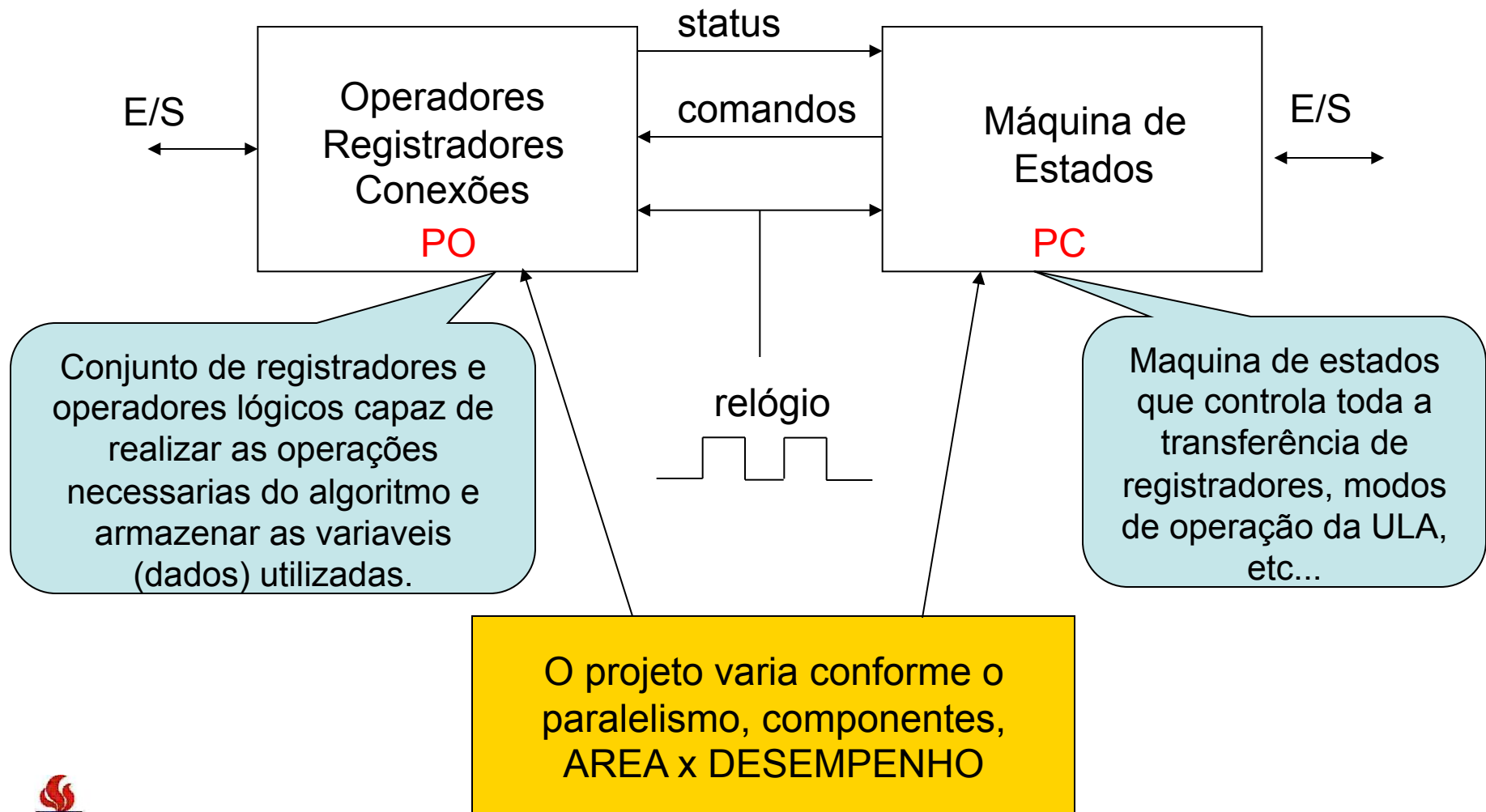

Exemplo 1

Projete um bloco de controle (represente na forma de diagrama de estados) que realize a seguinte operação no datapath a seguir:

$$S = A.X^2 + B.X + C$$

```
início: X <= novo valor  
      Start =1;  
      Wait until done=1  
      go to início;
```

Implementação PARALELA : cada operação tem o seu operador, ou seja, precisamos de 3 multiplicadores e 2 somadores.

Implementação SERIAL : um único operador para somar e multiplicar, ou seja, uma operação por ciclo de relógio, precisa ter registrador para armazenar os estados intermediários


Exemplo 1

VERSÃO SERIAL

Aula

9

$$S = A.X^2 + B.X + C$$

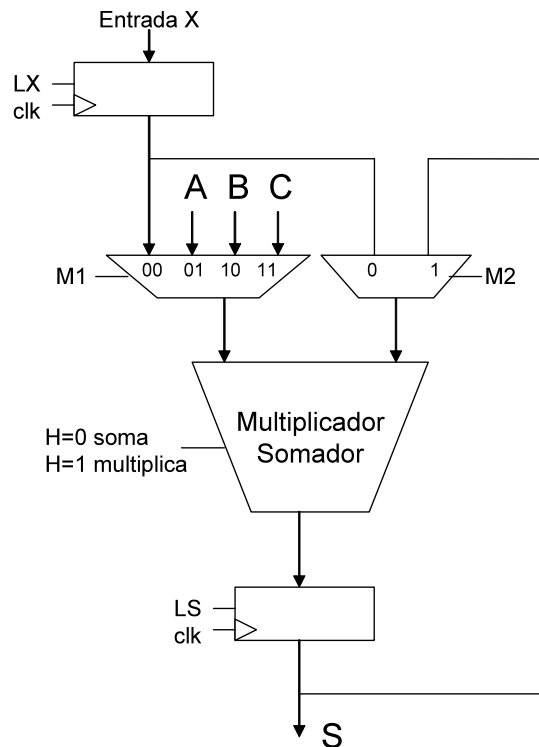


A parte operativa tem carater acumulativo, ou seja, multiplica ou soma e acumula no registrador da saída do operador lógico.

Modificamos a equação


$$S = X (A.X + B) + C$$

Assim, para calcular S temos A que multiplica por X que soma com B que multiplica por X e soma com C.

Exemplo 1


 


Exemplo 1

 



Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

 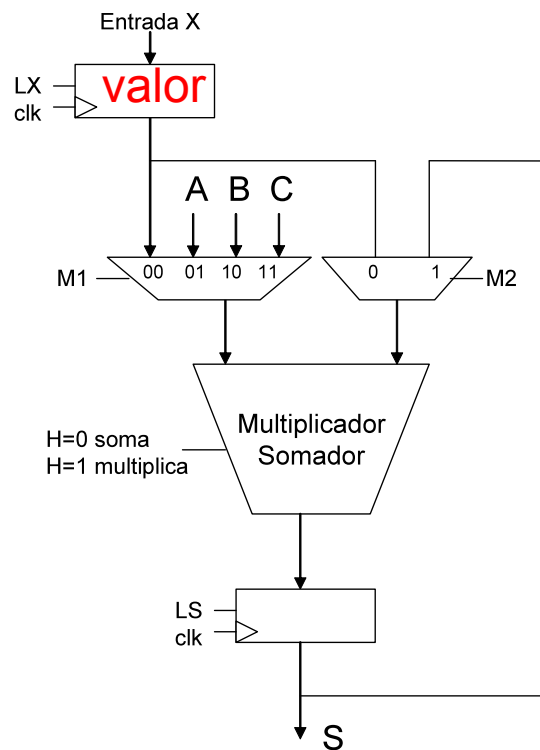



Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

 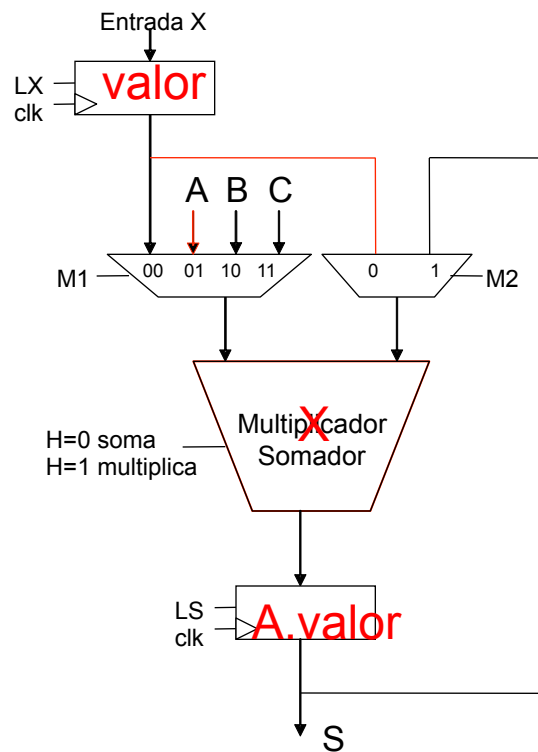



Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

 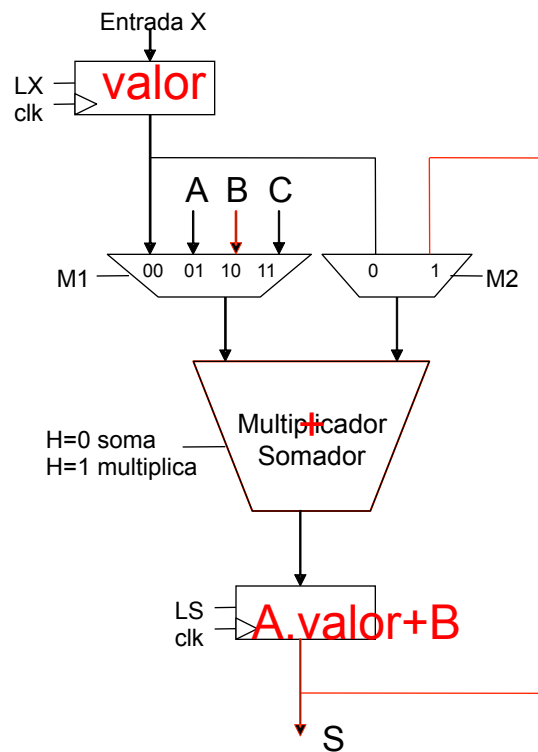



Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

  


Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

  


Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

 

P=1 (FIM)

 

VHDL: Exemplo 1

Aula

9


RTL – VERSAO SERIAL

```
entity pc_funcao1 is
  Port ( reset : in STD_LOGIC;
        start : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        LX : out STD_LOGIC;
        LS : out STD_LOGIC;
        M1 : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        M2 : out STD_LOGIC;
        P : out STD_LOGIC;
        H : out STD_LOGIC);
end pc_funcao1;
```

```
architecture Behavioral of pc_funcao1 is
  type tstate is (idle, S0, S1, S2, S3, S4, S5);
  signal estado, prox_estado : tstate;
begin
```

```
process(reset, clk)
begin
  if (reset='1') then
    estado <= idle;
  elsif (clk'event and clk='1') then
    estado <= prox_estado;
  end if;
end process;

process(estado, start)
begin
  CASE estado IS
    WHEN idle => if start='1' then prox_estado <= S0; else prox_estado <= idle; end if;
    WHEN S0 => prox_estado <= S1;
    WHEN S1 => prox_estado <= S2;
    WHEN S2 => prox_estado <= S3;
    WHEN S3 => prox_estado <= S4;
    WHEN S4 => prox_estado <= S5;
    WHEN S5 => prox_estado <= idle;
    WHEN others => prox_estado <= idle;
  END CASE;
end process;
```

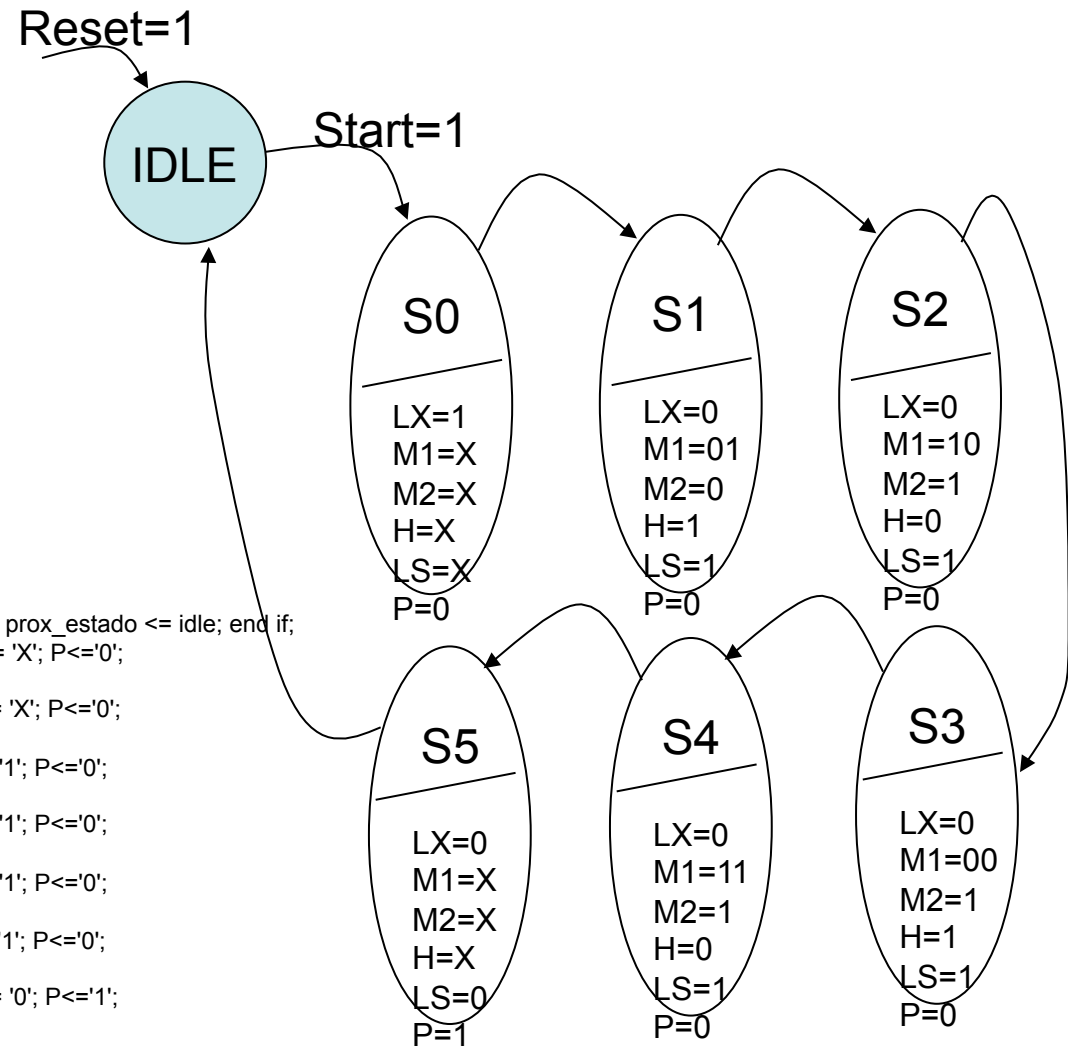

VHDL

RTL

```
entity PO_funcao1 is
  Port ( reset : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        LX : in STD_LOGIC;
        M1 : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        M2 : in STD_LOGIC;
        LS : in STD_LOGIC;
        H : in STD_LOGIC;
        dado : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        A : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        B : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        C : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        Saida_funcao : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end PO_funcao1;
```

```
architecture Behavioral of PO_funcao1 is
  signal dado_16, A_16, B_16, C_16, ula, mux1, mux2, regx, regs : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
```

```
  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regx <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if LX='1' then regx <= dado_16;
    else regx <= regx;
    end if; end if;
  end process;
```

```
  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regs <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if LS='1' then regs <= ula;
    else regs <= regs;
    end if; end if;
  end process;
```


```
  process(mux1, mux2, H)
  begin
    if H='0' then ula <= mux1 + mux2;
    else ula <= mux1 * mux2;
    end if;
  end process;
```

```
  process(A_16, B_16, C_16, regx, M1)
  begin
    CASE M1 IS
      WHEN "00" => mux1 <= regx;
      WHEN "01" => mux1 <= A_16;
      WHEN "10" => mux1 <= B_16;
      WHEN others => mux1 <= C_16;
    END CASE;
  end process;
```

```
  process(regx, regs, M2)
  begin
    if M2 = '1' then mux2 <= regs;
    else mux2 <= regx;
    end if;
  end process;
```

```
  saida_funcao <= regs;
  A_16 <= "00000000"&A;
  B_16 <= "00000000"&B;
  C_16 <= "00000000"&C;
  dado_16 <= "00000000"&dado;
end Behavioral;
```

Implementação SERIAL

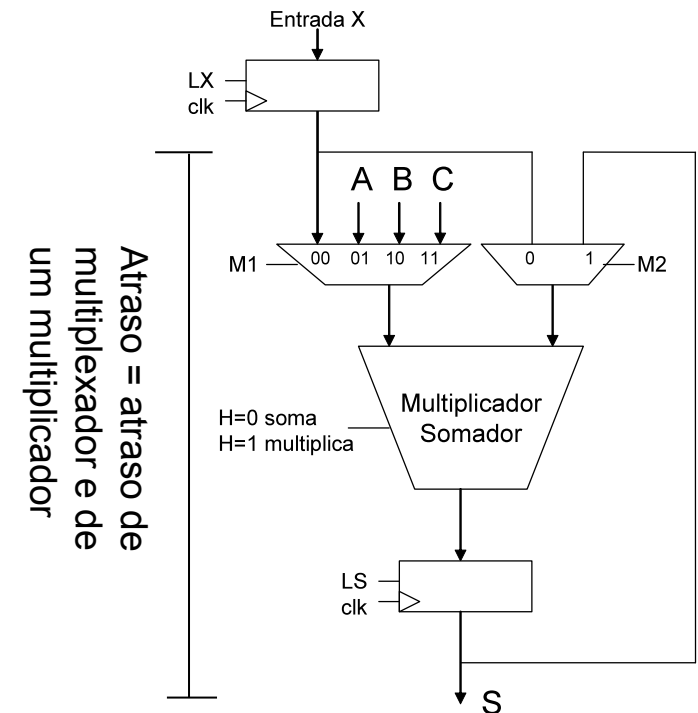


Parte Operativa

XC2v80 (VirtexII)

Aula

9

 


Alocação de recursos:

Processamento serial

Somador/subtrator

Multiplicador

Estados: Idle, S0, S1, S2, S3, S4, S5

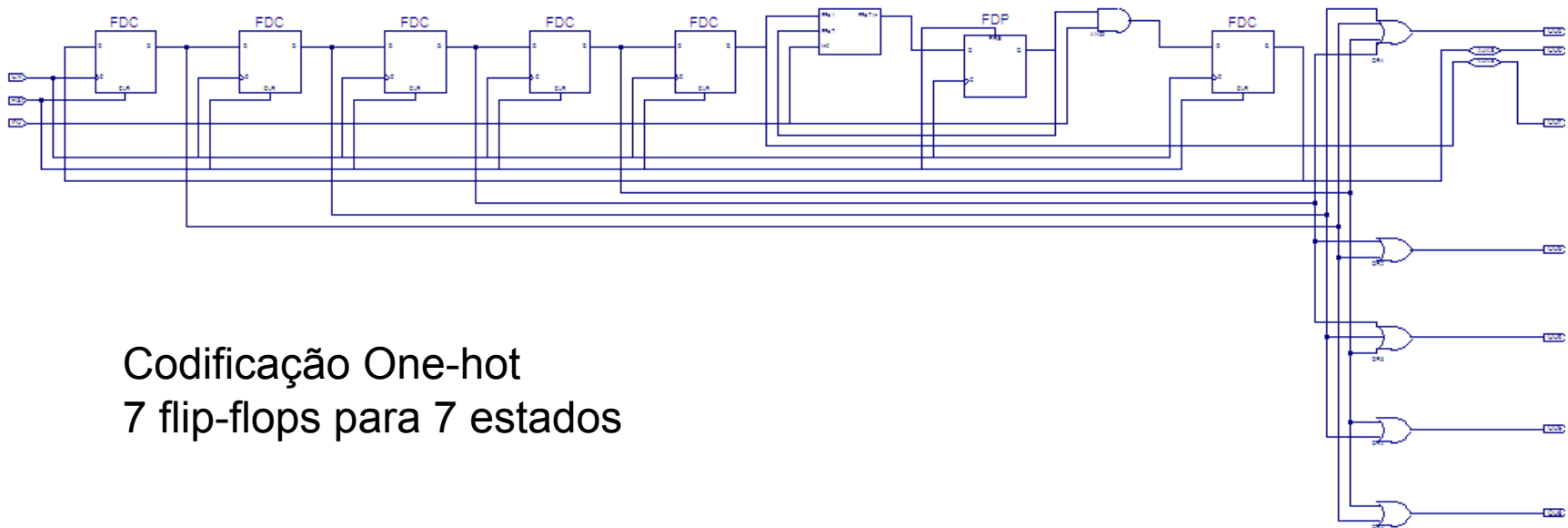

Codificação One-hot

7 flip-flops para 7 estados

Periodo mínimo de clk = 2ns

Descrição em VHDL: Exemplo 1


Aula

9


VERSÃO PURAMENTE COMBINACIONAL

- Paralelismo máximo

$$S = A.X^2 + B.X + C$$

 

$$S = X.(A.X + B) + C$$

 



```

entity funcao1_comb is
  Port ( dado : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        clk : in STD_LOGIC;
        reset : in STD_LOGIC;
        start : in STD_LOGIC;
        a : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        b : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        c : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        saida_funcao : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
end funcao1_comb;

architecture Behavioral of funcao1_comb is

  signal dado_16, A_16, B_16, C_16, regx, regs : std_logic_vector(15 downto 0);

begin

  saida_funcao <= regs;
  A_16 <= "00000000"&A;
  B_16 <= "00000000"&B;
  C_16 <= "00000000"&C;
  dado_16 <= "00000000"&dado;


  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regx <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if start='1' then
        regx <= dado_16;
      else regx<=regx;
      end if; end if;
    end process;

    process(clk, reset)
    begin
      if reset='1' then
        regs <= "0000000000000000";
      elsif (clk'event and clk='1') then
        if start='0' then
          regs <= (((A_16 * regx) + B_16)* regx ) + C_16;
        else
          regs <= regs;
        end if;
      end if;
    end process;

  end Behavioral;

```

$$S = X.(A.X + B) + C$$

 

Descrição em VHDL: Exemplo 1

Aula

9

RTL – versão 2

```
entity funcao1_altonivel is
  Port ( reset : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        start : in std_logic;
        dado : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        A, B, C : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        saida_funcao : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
end funcao1_altonivel;

architecture Behavioral of funcao1_altonivel is

  signal dado_16, A_16, B_16, C_16, regx, regs : std_logic_vector(15 downto 0);
  signal cont : std_logic_vector(1 downto 0);
begin

  saida_funcao <= regs;
  A_16 <= "00000000"&A;
  B_16 <= "00000000"&B;
  C_16 <= "00000000"&C;
  dado_16 <= "00000000"&dado;

  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regx <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if start = '1' then
        regx <= dado_16;
      else
        regx <= regx;
      end if;
    end if;
  end process;
```

```
process(reset, clk)
begin
  if (reset='1' or start='1') then
    cont <= "00";
  elsif clk'event and clk='1' then
    if start='0' then
      cont <= cont + 1;
    end if;
  end if;
end process;

process(clk, reset)
begin
  if reset='1' then
    regs <= "0000000000000000";
  elsif (clk'event and clk='1') then
    if start='0' then
      CASE CONT IS
        WHEN "01" => regs <= A_16 * regx;
        WHEN "10" => regs <= regs + B_16;
        WHEN "11" => regs <= regs * regx;
        WHEN others => regs <= regs + C_16;
      END CASE;
    else
      regs <= regx;
    end if;
  end if;
end process;


end Behavioral;
```

Descrição em VHDL: Exemplo 1

Aula

9

RTL – versão 2

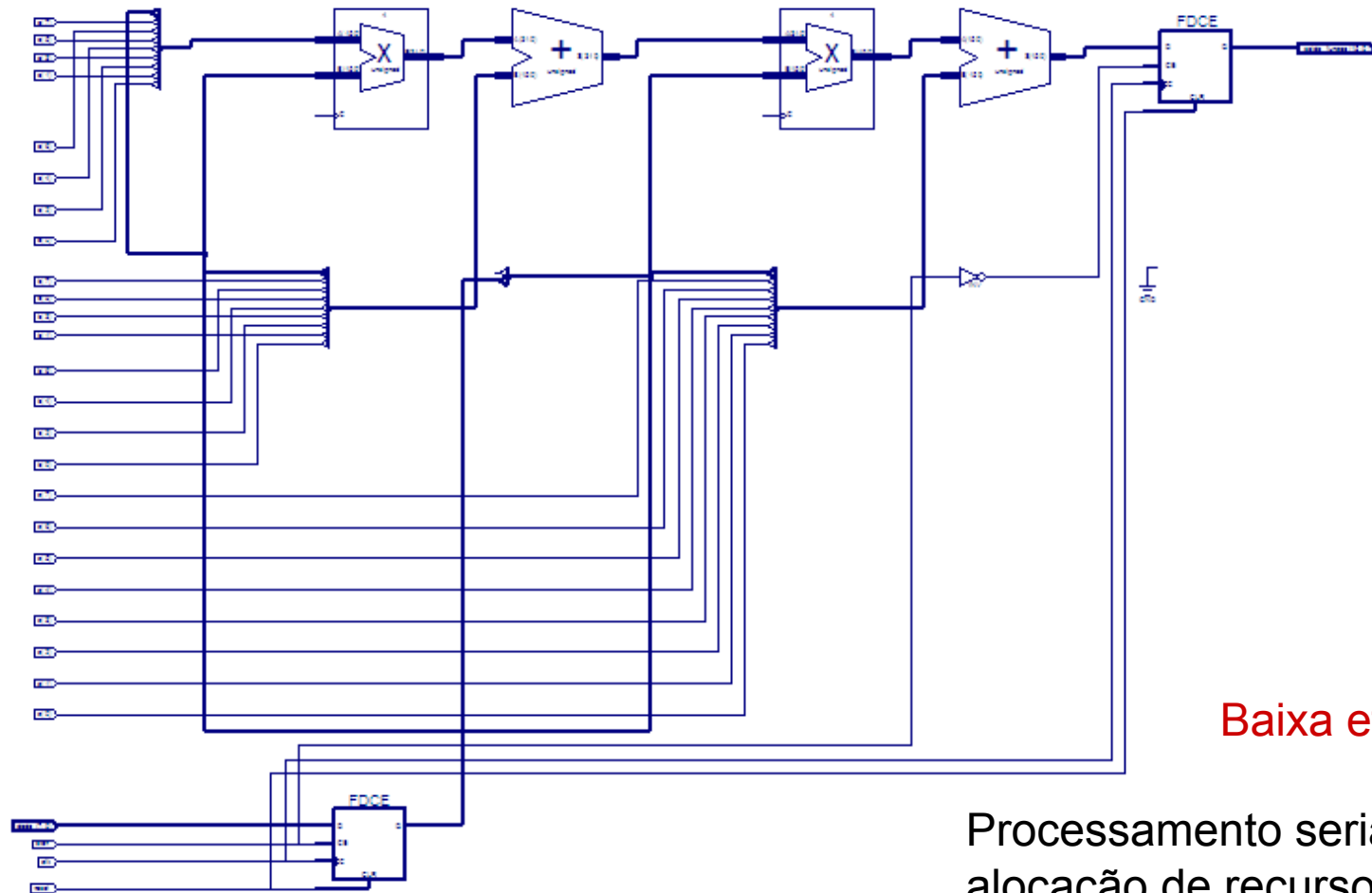

Baixa eficiência

Processamento serial mas
alocação de recursos
paralelo

Comparação de área e desempenho

Aula

9


XC2v80 (VirtexII)

Versão RTL (serial)


PC => 7 LUTS e 7 Flip-flops

PO => 78 LUTs e 24 flip-flops e 1 MULT18x18

=> período mínimo 6.8ns

 

Freq.

 


Resposta lenta

6x 6.8ns=40ns


Versão COMB e paralela

=> 30 LUTS, 24 flip-flops e 2 MULT18x18

=> período mínimo 12.4 ns

 

Freq.

 

Resposta rápida

12.4ns

Devido ao caminho crítico
E ao paralelismo x serial

Exemplo 2

Implementar um hardware para realizar as seguintes operações:

$$F(x) = (A \cdot x^2 + B)/4 + C$$



Máximo desempenho
(comprometimento em área)

```
inicio: X <= novo valor  
      Start =1;  
      Wait until done=1  
      go to inicio;
```



Mínima área
(comprometimento em
desempenho)